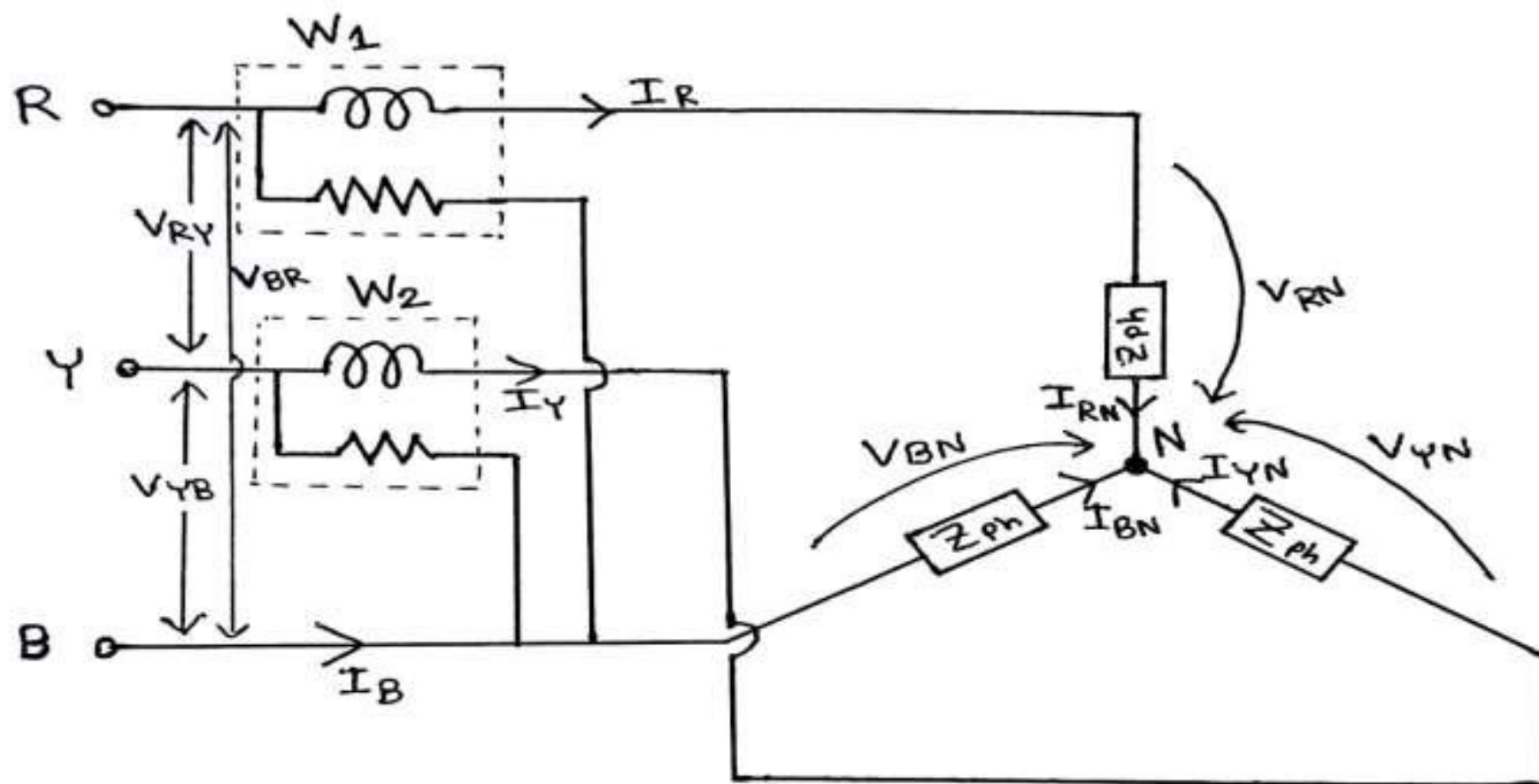


Three Phase Power Measurement



- Here,

$$V_{RY}, V_{YB}, V_{BR} = V_L [\text{Line Voltage}]$$

$$I_R, I_Y, I_B = I_L [\text{Line Current}]$$

$$V_{RN}, V_{YN}, V_{BN} = V_{Ph} [\text{Phase Voltage}]$$

$$I_{RN}, I_{YN}, I_{BN} = I_{Ph} [\text{Phase Current}]$$

- Wattmeter – 1

Current(I): I_R

Voltage(V): V_{RB}

Power:

$$W_1 = V_{RB} I_R \cos(\angle V_{RB} I_R)$$

- Wattmeter – 2


Current(I): I_Y

Voltage(V): V_{YB}

Power:

$$W_2 = V_{YB} I_Y \cos(\angle V_{YB} I_Y)$$

Phasor Diagram

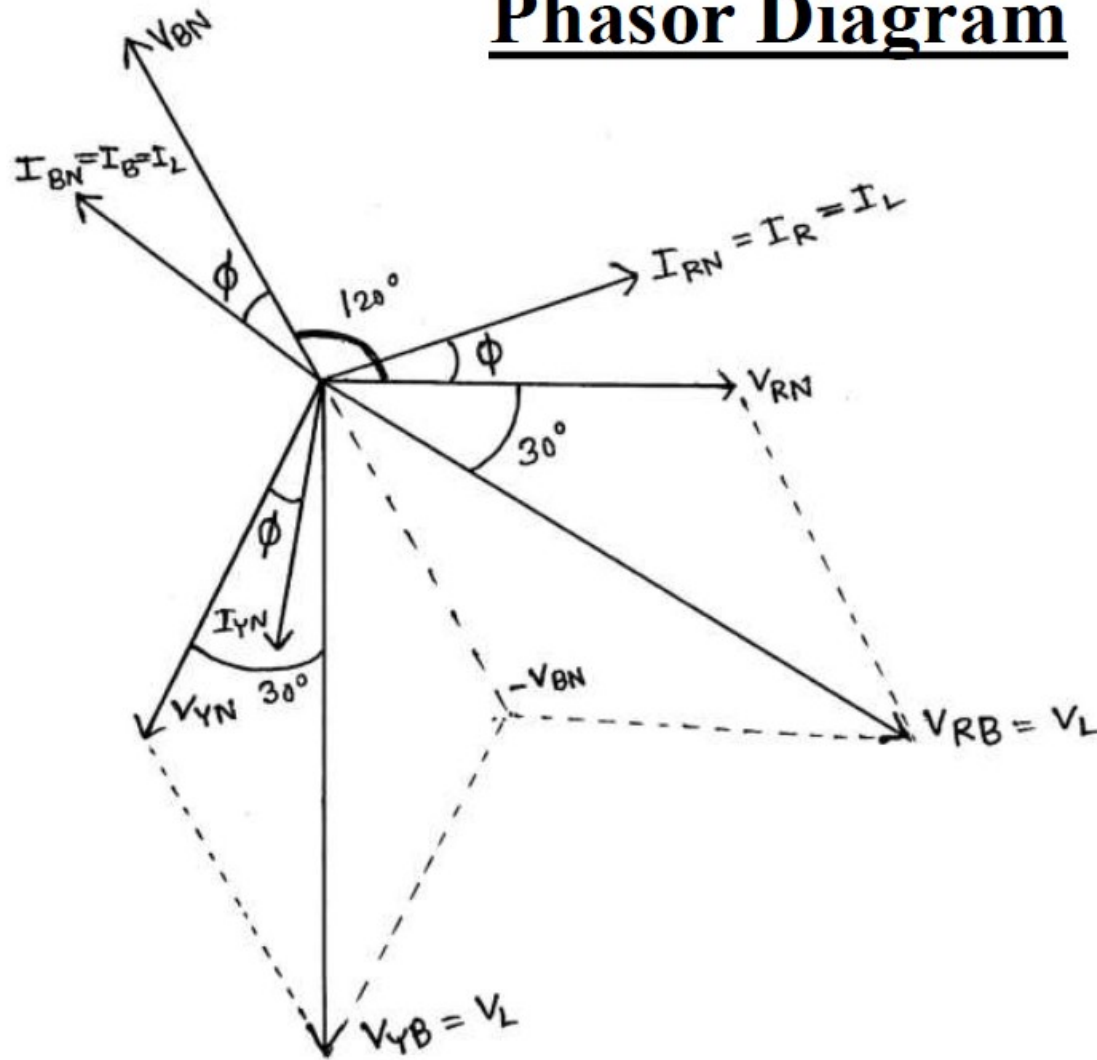

$$V_{RB} = V_{RN} - V_{BN}$$

$$V_{YB} = V_{YN} - V_{BN}$$

From Phasor Diagram we can Write,

$$\begin{aligned}W_1 &= V_{RB} I_R \cos(V_{RB} \hat{I}_R) \\&= V_L I_L \cos(30^\circ + \Phi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W_2 &= V_{YB} I_Y \cos(V_{YB} \hat{I}_Y) \\&= V_L I_L \cos(30^\circ - \Phi)\end{aligned}$$

$$\mathbf{W_1 + W_2}$$

- $$\begin{aligned}
 W_1 + W_2 &= V_L I_L [\cos(30^\circ + \Phi) + \cos(30^\circ - \Phi)] \\
 &= V_L I_L \left[2 \cos \frac{30^\circ + \Phi + 30^\circ - \Phi}{2} \cdot \cos \frac{30^\circ + \Phi - 30^\circ + \Phi}{2} \right] \\
 &= 2 V_L I_L \cos 30^\circ \cos \Phi \\
 &= 2 V_L I_L \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \Phi \\
 &= V_L I_L \sqrt{3} \cos \Phi \dots\dots\dots(1)
 \end{aligned}$$

$$W_1 - W_2$$

$$W_1 - W_2 = V_L I_L [\cos(30^\circ + \Phi) - \cos(30^\circ - \Phi)]$$

$$= V_L I_L \left[2 \sin \frac{30^\circ + \Phi + 30^\circ - \Phi}{2} \cdot \sin \frac{30^\circ - \Phi - 30^\circ - \Phi}{2} \right]$$

$$= 2 V_L I_L \sin 30^\circ \sin(-\Phi)$$

$$= -2 V_L I_L \frac{1}{2} \sin \Phi$$

$$= -V_L I_L \sin \Phi \dots \dots \dots (2)$$

$$\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$$

- Deviding Eqn (2) By Eqn (1) We Get,

$$\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} = \frac{-V_L I_L \sin \Phi}{V_L I_L \sqrt{3} \cos \Phi}$$

$$\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \Phi$$

$$\tan \Phi = -\sqrt{3} \left(\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \right)$$

$$\Phi = \tan^{-1} \left\{ -\sqrt{3} \left(\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \right) \right\}$$

- Power Factor of Load = $\cos \Phi$

